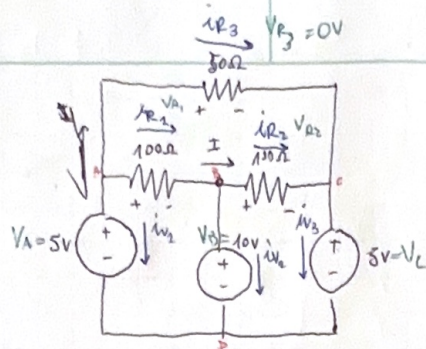


1)



$$b) V_{R3} = V_A + V_C = 5V + (-5V) = 0V$$

$$V_{R1} = V_A + V_B = 5V + (-10V) = -5V$$

$$V_{R2} = V_B + V_C = 10V + (-5V) = +5V$$

$$c) i_{R3} = \frac{V_{R3}}{50\Omega} = \frac{0}{50} = 0A$$

$$i_{R2} = \frac{5V}{100\Omega} = 50mA$$

$$i_{R1} = \frac{-5V}{100\Omega} = -50mA$$

d) ~~AT A:~~

AT A: ~~0mA~~

$$(i_{R3} + i_{R1} + i_{V2}) = 0$$

$$i_{V2} = -(i_{R3} + i_{R1}) = -(0 + (-50mA))$$

$$i_{V2} = +50mA$$

AT B:

$$(-i_{R2} + i_{R1} + i_{V2}) = 0$$

$$i_{V2} = -(-50mA) - 50mA$$

$$i_{V2} = -100mA$$

AT C:

$$(i_{R3} + i_{R2} - i_{V3}) = 0$$

$$i_{V3} = i_{R2} + i_{R3}$$

$$i_{V3} = 50mA$$

$$e) P = V i$$

$$V_A: P = 5(0.05) = +0.25W \text{ ABSORBED}$$


$$V_B: P = 5(-0.1) = -0.5W \text{ DELIVERED}$$


$$V_C: P = 5(0.05) = +0.25W \text{ ABSORBED}$$


$$2) a) R_{eq} = \left(10 + 10 + \frac{10 \cdot R_L}{10 + R_L} \right) k\Omega \Rightarrow 20 + \frac{10R_L}{10 + R_L} = 25 \Rightarrow 5 = \frac{10R_L}{10 + R_L}$$


$$\Rightarrow 50 + 5R_L = 10R_L \Rightarrow 50 = 5R_L \Rightarrow R_L = 10k\Omega$$

b) SINCE IN SERIES WITH 2 10k RESISTORS, R_L NEEDS TO BE 0k
 $\Rightarrow \frac{10 \cdot R_L}{10 + R_L} = 0 \therefore R_L = 0k\Omega$

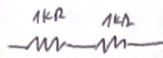
3) • $2k\Omega$:  $\Rightarrow 1+1=2k\Omega$

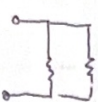
• 800Ω  $\rightarrow \frac{1 \cdot 1}{1+1} = 0.5k\Omega = 500\Omega$

• $1.5k\Omega$ \rightarrow  $\rightarrow 1 + \frac{1 \cdot 1}{1+1} = 1.5k\Omega$

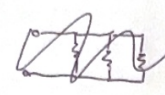
• 333Ω \rightarrow  $\rightarrow \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = \frac{1}{3}k\Omega = 333\Omega$

$\Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{3}k\Omega \approx 333\Omega$


• 250Ω  $\Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \left(\frac{1}{1}\right)^4 \Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{4}k\Omega = 250\Omega$

• 400Ω  $\Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \frac{1+1+1}{1} = \frac{3}{1} \Rightarrow R_{eq} = \frac{1}{3}k\Omega = 333\Omega$

4) A-B: $33k\Omega$

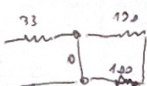A-C:  \Rightarrow SINCE $\frac{100 \cdot 0}{1+200} = 0 \Rightarrow 33k\Omega$


A-D: $(33 \parallel 100)k\Omega = 183k\Omega$

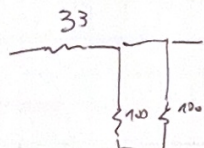 $\Rightarrow (100 \parallel 100) + 33 = 50 + 33 = 83k\Omega$

B-C: $0k\Omega$

B-D: $(100 \parallel 100) = 50k\Omega$

C-D: " " = $50k\Omega$

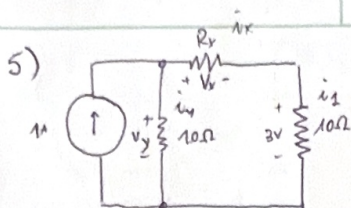

VOLTAGE IS THE SAME IN PARALLEL
So V_y IS ALSO

$$R_{eq} = \frac{(R_x + 10) \cdot 10}{(R_x + 10) + 10} = \frac{10R_x + 100}{R_x + 20}$$

~~Steps~~ $I = \frac{V}{R} \Rightarrow i_1 = \frac{3V}{10\Omega} = 0.3A$

THEN SINCE $\sum I$ AT NODE = 0, $i_y = 0.7$ AND THEREFORE

$$V_y = I \cdot R = 10\Omega \cdot 0.7A = 4V$$

THEREFORE i_x IS ALSO $0.3A$. BUT SINCE VOLTAGE IS

THE SAME IN PARALLEL THEN $V_x = 4 - 3 = 4V$

$$\text{THEN } R_x = \frac{V}{I} = \frac{4}{0.3} = 13.3\Omega$$

6) READS 3.8Ω V ~~ON~~ R_{eq} $10 - 3.8\Omega$ ✓ IS OTHER RESISTOR

$$\frac{4.7M\Omega}{R_{eq}} = \frac{10 - 3.8\Omega}{10} \Rightarrow R_{eq} = \frac{4.7}{10 - 3.8} \cdot 10 = 7.5928\Omega$$

$$R_{eq} = 4.7 + \frac{6.3 \cdot R_m}{6.3 + R_m} = 7.59 \Rightarrow \cancel{4.7(6.3)} + \cancel{4.7R_m} = 6.3$$

$$\Rightarrow \cancel{2.8928(6.3)} \Rightarrow (7.5928 - 4.7)(6.3) + (7.5928)(4.7)(R_m) = 6.3R_m$$

$$\Rightarrow \frac{(2.8928)(6.3) - (6.3 - 2.8928)R_m}{6.3 - 2.8928} \Rightarrow R_m = 5.349 \approx 5.35\Omega$$

7) $R(V_t) = 0.5V_t^2 + 1$



$i_t = 100mA$

$$i_t = \frac{V}{R} = \frac{V_t}{R(V_t) + 10} = \frac{V_t}{0.5V_t^2 + 1 + 10} = 100mA$$


$$\cancel{100 \cdot 10^{-3} \cdot 0.5V_t^2 + 100 \cdot 10^{-3}} = V_t = 0$$

$$\cancel{V_t \approx 0.1052632}$$

$$\Rightarrow V_t = 0.05V_t^2 + 1.1$$

$$0.05V_t^2 + 1.1 - V_t = 0$$

$$V_t = 1.16824V \text{ or } 18.8318V$$

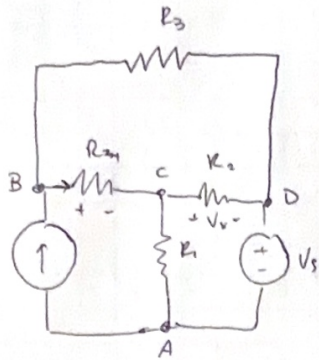

a) $V_D = V_s$ (D)

(B) $i_s = \frac{V_B - V_c}{R_4} + \frac{V_B - V_D}{R_3}$

(C) $\frac{V_c - V_B}{R_4} + \frac{V_c - V_D}{R_2} + \frac{V_c}{R_1} = 0$

b) USING $R_n = \frac{1}{G_n}$, $x = \begin{bmatrix} V_B \\ V_c \end{bmatrix}$

$G_4(V_B - V_c) + G_3(V_B - V_s) = i_s \Rightarrow (G_3 + G_4)V_B - (G_4)V_c = i_s + G_3V_s$ (1)

$G_4(V_c - V_B) + G_2(V_c - V_s) + G_1V_c = 0 \Rightarrow (-G_4)V_B + (G_1 + G_2 + G_4)V_c = G_2V_s$ (2)

$\Rightarrow \begin{bmatrix} (G_4 + G_3) & (-G_4) \\ (-G_4) & (G_1 + G_2 + G_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_B \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_s + G_3V_s \\ G_2V_s \end{bmatrix}$

c) $R_n = 1k\Omega \rightarrow G_n = 1 \cdot 10^{-3} \Omega$ $V_s = 20V$, $i_s = 1 \cdot 10^{-3}A$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0.002 & -0.001 \\ -0.001 & 0.003 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_B \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0021 \\ 0.0020 \end{bmatrix} \xrightarrow{\cdot 10^3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_B \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \\ 20 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow (A|b) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 21 \\ -1 & 3 & 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 21 \\ 0 & 5 & 61 \end{bmatrix}$

FROM $R_2 \rightarrow 5V_c = 61 \rightarrow V_c = \frac{61}{5} = 12.2V$

$R_1 \rightarrow 2V_B - V_c = 22 \Rightarrow 2V_B = 22 + 12.2 = 33.2$

$\Rightarrow V_B = \frac{33.2}{2} = 16.6V$

THEN $V_x = V_c - V_D = 12.2 - 20 = -7.8V$
 $i_x = \frac{V_D - V_B}{R_3} = \frac{20 - 16.6}{1 \cdot 10^3} = 3.4 \cdot 10^{-3}A = 3.4mA$