

# HW3 - 9/24 - GIACOMO CARPINETTO

1) LEFT LOOP KVL:

$$5 \text{ mA} = \frac{V_o}{10 \text{ k}\Omega} \Rightarrow 5 \cdot 10^{-3} \text{ A} = \frac{V_o}{10 \cdot 10^3 \Omega} \Rightarrow V_o = 5 \cdot 10 = 50 \text{ V}$$

KCL LOOP:

$$i_s = 0.01 V_o = 0.01 \cdot 50 = 0.5 \text{ A}$$

$$R_{eq} = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} \cdot 10^3 \Omega = \frac{100}{25} = 4 \text{ k}\Omega \rightarrow V = i_s R_{eq} = 0.5 \text{ A} \cdot 4 \text{ k}\Omega = 2000 \text{ V}$$

$$\frac{i_{20}}{i_s} = \frac{4 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \Rightarrow i_{20} = 0.5 \text{ A} \cdot \frac{4 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} = 0.1 \text{ A} \Rightarrow P = V i_{20} = 2000 \cdot 0.1 = 200 \text{ W}$$

2) a) BY INSPECTION

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10}\right) & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \text{ A} \\ 1 \text{ A} - 3 \text{ A} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{40} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 11 & -5 & 120 \\ -1 & 3 & -16 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 11 & -5 & 120 \\ -1 & 3 & -16 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 11 & -5 & 120 \\ 1 & -3 & 16 \end{bmatrix} \Rightarrow R_1 = R_1 - 11 R_2$$


$$\begin{bmatrix} 0 & 28 & -56 \\ 1 & -3 & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 = R_1 \cdot \frac{1}{28}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 = R_2 + 3 R_1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \therefore V_B = -2, V_A = 10$$

$$\Rightarrow V_x = V_B - 0 = -2 \text{ V} \Rightarrow \frac{V_A}{20 \Omega} = i_x = \frac{10}{20} = 0.5 \text{ A}$$



3)

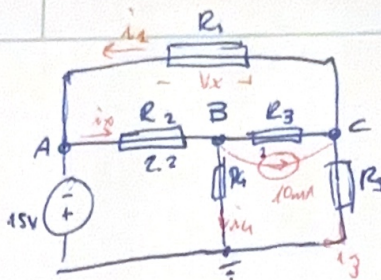

(A)

WE KNOW  $V_A = -15V$  BY SOURCE

(B)

$$i_x + i_4 + i_3 + 10mA = 0 \Rightarrow \frac{V_B - V_A}{R_2} + \frac{V_B}{R_4} + \frac{V_B - V_C}{R_3} + 10mA = 0$$

(C)

$$i_3 + i_1 + i_2 - 10mA = 0 \Rightarrow \frac{V_C}{R_5} + \frac{V_C}{R_1} + \frac{V_C - V_B}{R_3} = 10mA$$

BY INSPECTION, GIVEN  $V_A = -15V$ ,  $Ax=b$  FOR  $x = [V_B, V_C]^T$ ,  $(G_1 = \frac{1}{R_1})$

$$\begin{bmatrix} (G_2 + G_3 + G_4) & -G_3 \\ -G_3 & (G_1 + G_5 + G_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_2 V_A - 10mA \\ G_3 V_A + 10mA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(G_2 \cdot 15 + 10mA) \\ (G_3 \cdot 15 + 10mA) \end{bmatrix}$$

SUBSTITUTE  $G_n$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2.2k} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} & -\frac{1}{1k} \\ -\frac{1}{1k} & \frac{1}{1k} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{3.3k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\left(\frac{15}{2.2k}\right) - 10mA \\ -\frac{15}{1k} + 10mA \end{bmatrix}$$

WITH MATRICES  $\Rightarrow \begin{bmatrix} V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9.344053 \\ -6.252220 \end{bmatrix} \Rightarrow V_B \approx -9.4$   
 $V_C \approx -6.25$

$$\frac{V_A - V_B}{2.2k\Omega} = i_x = \frac{-15 + 9.4}{2.2 \cdot 10^3} = \boxed{-2.545 \text{ mA}}$$

$$V_x = V_C - V_A = -6.25 + 15 = \boxed{8.75 \text{ V}}$$

4)

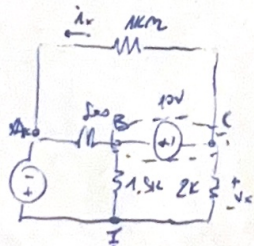

(A)

$$V_A = -15V \rightarrow$$

(B+C)

$$\frac{V_B - V_A}{500} + \frac{V_B}{1.5k\Omega} + \frac{V_C}{2k\Omega} + \frac{V_C - V_A}{1k\Omega} = 0$$

IN

(B-C)

$$V_B - V_C = 10V \text{ FROM SOURCE}$$



$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{500} + \frac{1}{1000} & \frac{1}{2000} + \frac{1}{1000} \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{1000}\right)(-15) \\ 10 \end{bmatrix} \Rightarrow V_B = -7.2V \quad V_C = -17.2V$$

CURRENT  $V_x = V_C = \boxed{-17.2V}$

$$i_x = \frac{V_C - V_A}{1000\Omega} = \frac{-17.2 - (-15)}{1000} = \boxed{-2.2 \text{ mA}}$$



5)

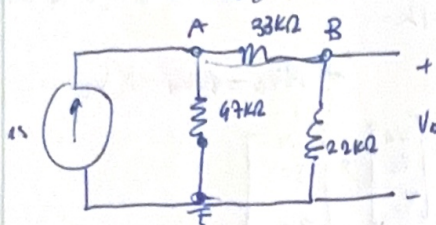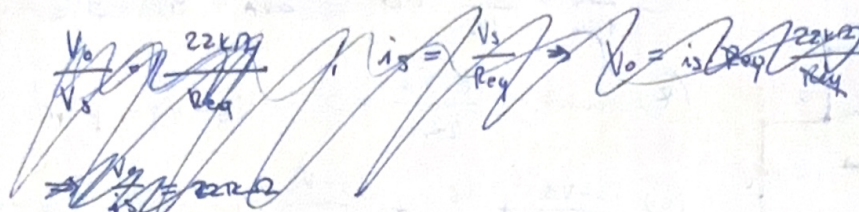

$$\textcircled{A} -i_s + \frac{V_A - V_B}{33k\Omega} + \frac{V_A}{47k\Omega} = 0$$

$$\textcircled{B} V_B = V_o, \quad \frac{V_B - V_A}{33k\Omega} + \frac{V_B}{22k\Omega} = 0$$

$$\textcircled{B} \cdot 66 \Rightarrow 2V_B - 2V_A + 3V_B = 0 \Rightarrow V_A = \frac{5}{2}V_B \Rightarrow V_A = \frac{5}{2}V_o$$


$$\textcircled{A} i_s = \frac{\frac{5}{2}V_o}{47k\Omega} + \frac{\frac{5}{2}V_o - V_o}{33k\Omega} \Rightarrow i_s = \frac{5V_o}{94k\Omega} + \frac{3V_o}{66k\Omega} \Rightarrow i_s = \frac{51}{517k\Omega} V_o$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{i_s} = \frac{517 \cdot 10^3}{51} \approx 10.137 k\Omega = k$$

$$\cdot \text{ if } i_s = 1mA, \quad V_o = \frac{517 \cdot 10^3}{51} \cdot 1 \cdot 10^{-3} \approx 10.1 V$$

$$\cdot \text{ if } i_s = 15mA, \quad V_o = \frac{517 \cdot 15}{51} \approx 152.1 V$$

6) 10mA source:

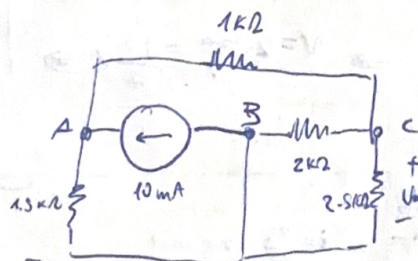

~~(2kΩ 2.5kΩ) + 2.5kΩ = Req~~

$$\textcircled{A} \frac{V_A}{1.5k\Omega} + \frac{V_A - V_C}{1k\Omega} - 10mA = 0$$

$$\textcircled{B} \frac{V_B - V_C}{2k\Omega} + 10mA = 0 \Rightarrow V_B - V_C = -20$$

$$\textcircled{C} \frac{V_C - V_A}{1k\Omega} + \frac{V_C - V_B}{2k\Omega} + \frac{V_C}{2.5k\Omega} = 0$$

$$\textcircled{B} \rightarrow \textcircled{C} \frac{V_C}{2.5k\Omega} + \frac{V_C - (V_C - 20)}{2k\Omega} + \frac{V_C - V_A}{1k\Omega} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_C}{2.5k\Omega} + 0.01 + \frac{V_C - V_A}{1k\Omega} = 0 \Rightarrow 7V_C - 5V_A = -50$$



$$\textcircled{A} 2V_A + 3(V_A - V_C) = 50 \Rightarrow 5V_A - 3V_C = 50$$

$$V_A = \frac{30 + (V_C \cdot 3)}{5} \Rightarrow 4V_C - 30 + 3V_C = -50$$


$$\Rightarrow 4V_C - 30 = -50 \Rightarrow 4V_C = -20 \Rightarrow V_C = V_o = -5V$$




9)  $(20 \parallel 20) = 10\Omega$

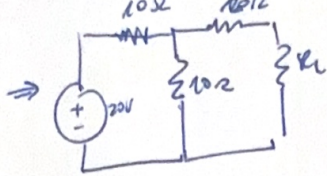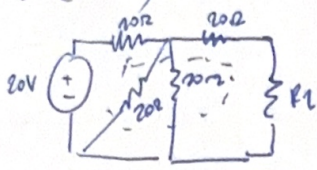



$i_s = \frac{20}{10} = 2A$

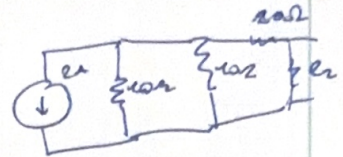

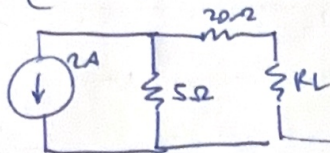$\Rightarrow (10 \parallel 10) = 5\Omega$



$V_i = 2A \cdot 5\Omega = 10V$

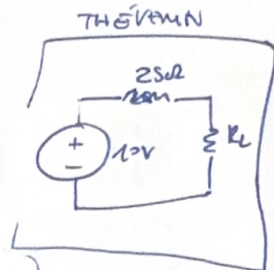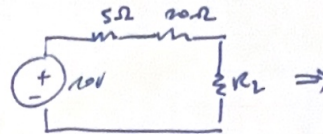

$\Rightarrow V_L = 10V \frac{R_L}{R_L + 25}$

$R_L = 5\Omega \Rightarrow V_L = 10 \cdot \frac{5}{30} = \frac{5}{3}V$

$R_L = 10\Omega \Rightarrow V_L = 10 \cdot \frac{10}{35} = \frac{20}{7}V$

$R_L = 20\Omega \Rightarrow V_L = 10 \cdot \frac{20}{55} = \frac{40}{11}V$